



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR GDZ

ALUNOS:

**Pedro Vinícius da Silva Ribeiro – 2019033903
Ozéias Souza - 2019013277**

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR GDZ

**Maio de 2021
Boa Vista/Roraima**

Resumo

Este projeto tem como objetivo de aprendizado, o desenvolvimento e prototipação de processadores utilizando dispositivos lógicos programáveis, para a implementação de um processador RISC (Reduced Instruction Set Computer), utilizando a linguagem VHDL (VeryHigh-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language).

O estudo envolve o conhecimento da arquitetura RISC e da linguagem VHDL para o desenvolvimento do processador com uma arquitetura de 8 bits como critério para avaliação e obtenção de nota na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, ministrada pelo professor Herbert Oliveira Rocha.

O projeto do processador GDZ foi feito pela plataforma Intel Quartus que é um software de design de dispositivo lógico programável produzido pela Intel, além do uso da linguagem Assembly MIPS.

Conteúdo

1	Especificação	7
1.1	Plataforma de desenvolvimento	7
1.2	Conjunto de instruções	8
1.3	Tipo de Instruções:	8
1.4	Descrição do Hardware	9
1.4.1	ALU ou ULA	10
1.4.2	Banco de Registradores	11
1.4.3	Controle	11
1.4.4	Memória de dados	13
1.4.5	Memória de Instruções	14
1.4.6	Somador	15
1.4.7	And	15
1.4.8	Mult_2x1	16
1.4.9	PC	16
1.4.10	Extensor	17
2.	Datapath	18
3.	Simulações e Testes	19
3.1	Fatorial	19
3.1.1	Testes do Fatorial	20
3.2	Fibonacci	20
3.2.1	Testes Fibonacci	21
4.	Considerações finais	23
5.	Referências Bibliográficas	23

Lista de Figuras

FIGURA 1 - ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS	7
FIGURA 2 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE ALU GERADO PELO QUARTUS	10
FIGURA 3 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE BANCO_REG GERADO PELO QUARTUS	11
FIGURA 4 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE UNIDADE_DE_CONTROLE GERADO PELO QUARTUS	13
FIGURA 5 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE RAM GERADO PELO QUARTUS	14
FIGURA 6 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE RAM GERADO PELO QUARTUS	14
FIGURA 7 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE SOMADOR8BITS GERADO PELO QUARTUS	15
FIGURA 8 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE P_AND GERADO PELO QUARTUS	16
FIGURA 9 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE MULT_2X1 GERADO PELO QUARTUS	16
FIGURA 10 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE PC GERADO PELO QUARTUS	17
FIGURA 11 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE EXTENSOR GERADO PELO QUARTUS	17
FIGURA 12 - DATAPATH GERADO PELO QUARTUS DO PROCESSADOR GDZ	18
FIGURA 13 - RESULTADO NA WAVEFORM.	20

Lista de Tabelas

TABELA 1 - TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR GDZ.	9
TABELA 2 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	12
TABELA 3 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	12
TABELA 4 - CÓDIGO FATORIAL PARA O PROCESSADOR GDZ/EXEMPLO.	19
TABELA 5 - CÓDIGO FIBONACCI PARA O PROCESSADOR GDZ/EXEMPLO.	21

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador GDZ, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador GDZ foi utilizado a IDE:

Flow Status	Successful - Sun May 02 00:22:02 2021
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	ProcessadorMIPS
Top-level Entity Name	processador
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	24
Total pins	70
Total virtual pins	0
Total block memory bits	32
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

Figura 1 - Especificações no Quartus

1.2 Conjunto de instruções

O processador **GDZ** possui 2 registradores: \$s0 e \$s1. Assim como 11 formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do **tipo R, I e J**, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1(\$s0):** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2(\$s1):** o registrador contendo o segundo operando fonte;

1.3 Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formato aborda instruções baseadas em operações aritméticas.
 - Formato para escrita de código na linguagem GDZ:

Tipo da Instrução	\$s0	\$s1
-------------------	------	------
 - Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo R		
OPCODE	rs	rt
4bits	2bits	2bits
7-4	3-2	1-0

- Formato do tipo I: Este formato aborda instruções baseadas carregamentos imediatos na memória.
 - Formato para escrita de código na linguagem GDZ:

Tipo da Instrução	\$s0
-------------------	------
 - Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo I		
OPCODE	rs	Imediato
4bits	2bits	2bits
7-4	3-2	1-0

- Formato do tipo J: Este formato aborda instruções baseadas desvios condicionais e incondicionais.

➤ Formato para escrita de código na linguagem GDZ:

Tipo da Instrução	\$s0
-------------------	------

➤ Formato para escrita em código binário:

Instrução do tipo J	
OPCODE	Endereço
4bits	4bits
7-4	3-0

Visão geral das instruções do Processador GDZ:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total de 16 Opcodes (0-15) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

OPCODES	Significado	Sintaxe	Exemplos
0000	Soma	add	add \$s0, \$s1
0001	Soma Imediata	addi	addi \$s0, \$s1
0010	Subtração	sub	sub \$s0, \$s1
0011	Subtração Imediata	subi	subi \$s0, \$s1
0100	Multiplicação	mul	mul \$s0, \$s1
0101	Load Word	lw	lw \$s0 memoria (00)
0110	Store Word	sw	sw \$s0 memoria (00)
0111	Load Imediato	li	li \$s0 2
1000	Desvio Condicional	beq	beq endereço
1001	Desvio Condicional	bne	bne endereço
1010	Desvio Incondicional	j	J endereço (0000)
1011	Desvio Condicional (IF)	if	if endereço (0000)

Tabela 1 - Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador GDZ.

1.4 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador GDZ, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.4.1 ALU ou ULA

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas (considerando apenas resultados inteiros), dentre elas:

- Soma;
- Subtração;
- Multiplicação.

Adicionalmente o ALU efetua operações de comparação de valor como igual ou diferente. O componente ALU recebe como entrada três valores:

- **in_A**: dado de 8bits para operação;
- **in_B**: dado de 8bits para operação;
- **in_op**: identificador da operação que será realizada de 4bits.

O ALU também possui três saídas:

- **z_out**: identificador de resultado (1 bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário);
- **ula_overflow**: identificador de overflow caso a operação exceda os 8bits;
- **S_out**: saída com o resultado das operações aritméticas.

 


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo Quartus

1.4.2 Banco de Registradores

O componente banco_reg tem como principal objetivo armazenar e dizer aos registradores os valores que eles receberão além de instruir seu destino dentro do barramento.

O componente banco_reg recebe como entrada 4 valores:

- in_reg_A: valor imediato da instrução de 2 bits;
- in_reg_B: valor imediato da instrução de 2 bits;
- reg_write: flag de controle para escrita no registrador;
- write_data: dado de 8 bits a ser armazenado.

O banco_reg também possui 2 saídas de 8 bits cada:

- Out_reg_A: dado lido pela entrada;
- Out_reg_B: dado lido pela entrada;

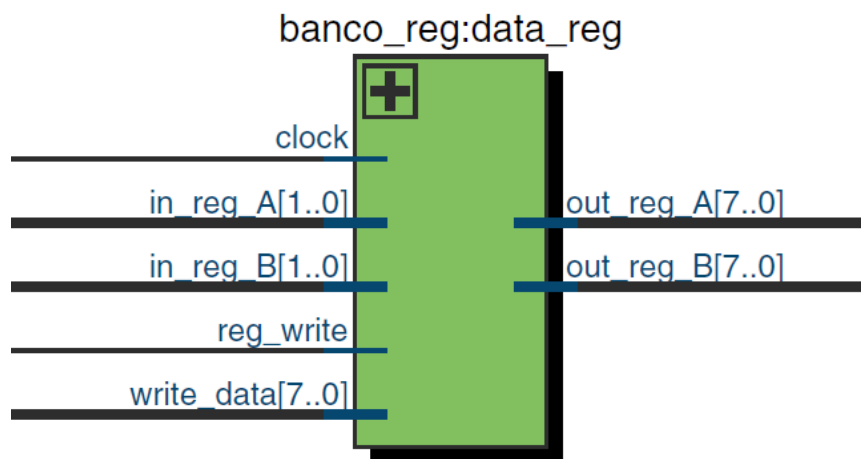


Figura 3 - Bloco simbólico do componente banco_reg gerado pelo Quartus

1.4.3 Controle

O componente unidade_de_controle é o responsável por dizer o que acontece e como se desenvolve dentro processador, portanto, tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode, esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- **Jump:** Flag que é utilizada para operação de pulo de memória/desvio condicional.
- **Branch:** É a flag responsável pela decisão de haver ou não um desvio.
- **memRead:** É a flag que decide se um valor será lido ou não na memória RAM.

- **ALUop:** É a flag responsável por mandar o comando de qual operação a ALU irá executar.
- **memWrite:** É a flag responsável pela decisão de escrita na memória RAM.
- **AluSrc:** É o seletor que decide se o valor que a ALU irá receber vem do banco de registradores ou uma inserção imediata.
- **RegWrite:** É o que decide se haverá escrita ou não no banco de registradores.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

opcode	Jump	Branch	memRead	memToreg	ALUop
0000	0	0	0	0	0
0001	0	0	0	0	0
0010	0	0	0	0	0
0011	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	0
0101	0	0	1	1	0
0110	0	0	0	0	0
0111	0	0	0	0	0
1000	0	1	0	0	0
1001	0	1	0	0	0
1010	1	0	0	0	0

Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.

opcode	memWrite	AluSrc	RegWrite
0000	0	0	1
0001	0	1	1
0010	0	0	1
0011	0	1	1
0100	0	0	1
0101	0	0	1
0110	1	0	0
0111	0	1	1
1000	0	0	0
1001	0	0	0
1010	0	0	0

Tabela 3 - Detalhes das flags de controle do processador.

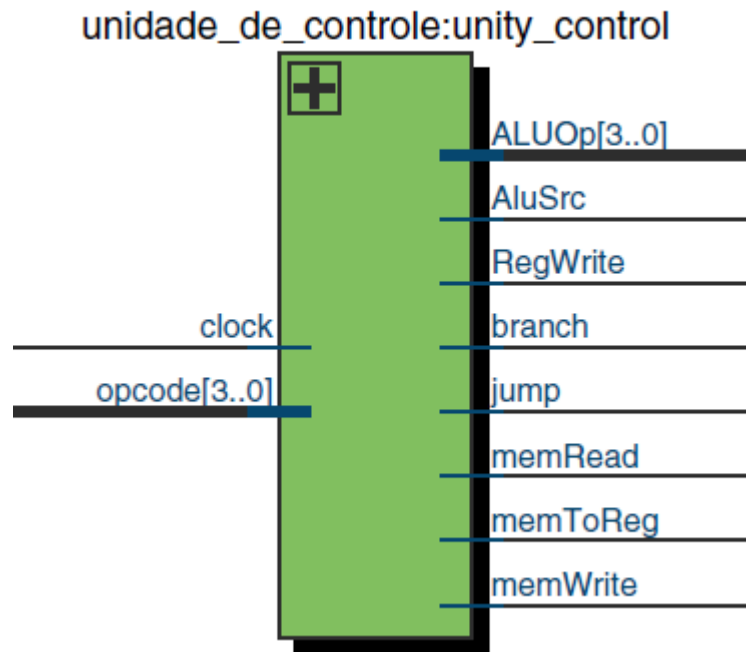


Figura 4 - Bloco simbólico do componente unidade_de_controle gerado pelo Quartus

1.4.4 Memória de dados

O componente ram, também conhecido como memória de dados é o responsável por armazenar bits de memória, portanto temos uma matriz de 8x8, ou seja, 8 posições com a capacidade de armazenar 8bits dinamicamente durante a execução do barramento, possui 5 entradas:

- clock: sinal podendo ser de nível logico alto ou baixo.
- in_A: valor de 8 bits representando a entrada
- mem_write: quando ativa, seta a memória ram para modo de escrita (8bits)
- mem_read: quando ativa, seta a memória ram para leitura, ou seja, a saída terá o valor endereçado pela entrada in_A (1bit)
- addr: endereço de trabalho (1bit) , e uma única saída:
- S_out : saída de 8bits

 


Figura 5 - Bloco simbólico do componente ram gerado pelo Quartus

1.4.5 Memória de Instruções

O componente memoria_de_instrução também conhecido como memória ROM é o responsável por dividir a instrução que sai dele em 4 trilhas, portanto possui uma porta de entrada de 8bits:

- in_port: porta que recebe a instrução que vem da ROM;

E 4 portas de saída:

- out_jump: o endereço de memória que será usado na instrução do tipo jump e possui 4 bits, caso seja usado, utiliza os bits dos 2 registradores que não serão usados;
- out_op_code: o endereço de memória que será usado para o opcode do comando, possui 4 bits;
- out_rs: o endereço do primeiro registrador, possui 2bits;
- out_ts: o endereço do segundo registrador, possui 2bits;

 


Figura 6 - Bloco simbólico do componente ram gerado pelo Quartus

1.4.6 Somador

O componente somador8bits tem como principal objetivo efetuar operações de soma. É composto por 2 portas de entrada e uma porta de saída.

As portas de entrada são:

- **A:** recebe a informação de valor do primeiro registrador e possui 8 bits de tamanho;
- **B:** recebe a informação de valor do segundo registrador e possui 8 bits de tamanho, e porta de saída é:
- **S:** recebe o valor da operação de soma efetuada e possui também 8 bits de tamanho;

 


Figura 7 - Bloco simbólico do componente somador8bits gerado pelo Quartus

1.4.7 And

O componente AND é o responsável por realizar a operação lógica “E” e tem como saída o resultado da operação de 2 valores, sejam 0 ou 1, possui duas entradas:

- in_port_a: Vai introduzir o primeiro valor para operação;
- in_port_a: Vai introduzir o segundo um valor para operação, e tem uma única porta de saída:
- out_port: porta que vai portar o valor da operação E entre in_port_a e in_port_b;

 


Figura 8 - Bloco simbólico do componente p_and gerado pelo Quartus

1.4.8 Mult_2x1

O componente tem a função de um seletor de sinal, vai selecionar um sinal de entrada e vai deixar sair o sinal selecionado, seja ele 0 ou 1, possui 2 entradas de 8bits cada:

- in_a: porta que vai receber o sinal;
- in_b: porta que vai receber o sinal, e possui uma única saída de 8 bits:
- out_port: porta que vai conter o sinal selecionado dentro do multiplexador;

 


Figura 9 - Bloco simbólico do componente mult_2x1 gerado pelo Quartus

1.4.9 PC

O componente cprogram_counter funciona como o GPS dentro do processador, ele é que dirá qual é o endereço da próxima instrução a ser executada, por isso este componente só possui uma entrada de 8bits:

- in_port: recebe a informação que será destinada

E uma saída de 8bits também:

- out_port: é o caminho que a informação já endereçada toma;

 


Figura 10 - Bloco simbólico do componente pc gerado pelo Quartus

1.4.10 Extensor

O componente extensor2_8 funciona como um extensor de sinal, transformando uma entrada de 2 bits em um sinal de 8 bits, possui, portanto, uma única entrada:

- in_a: recebe o sinal de 2 bits que será amplificado, e uma única saída:
- out_b: saída do sinal amplificado de 8 bits;

 


Figura 11 - Bloco simbólico do componente Extensor gerado pelo Quartus

2. Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e adicionando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.

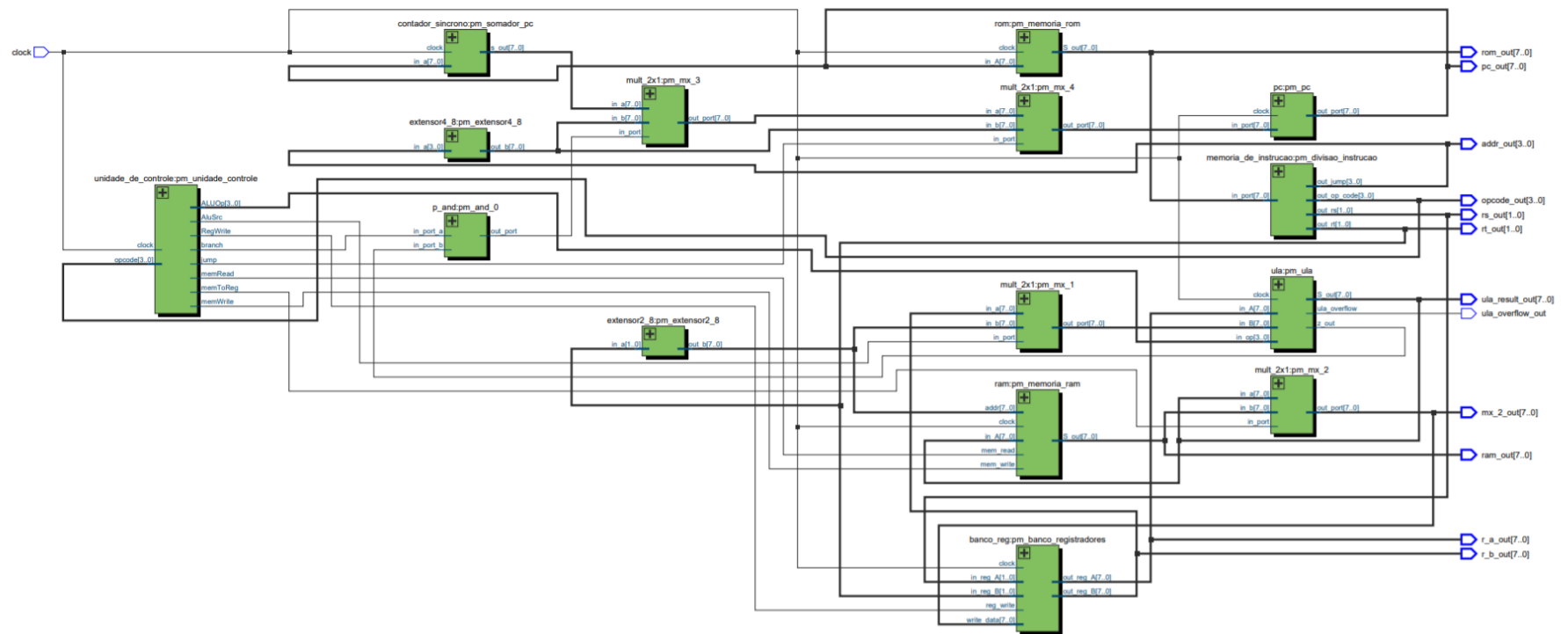


Figura 12 - Datapath gerado pelo Quartus do processador GDZ

3. Simulações e Testes

Objetivando analisar, verificando o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Com a finalidade de demonstrar o funcionamento do processador GDZ. Utilizando como exemplo o código para calcular o número da sequência de Fatorial e Fibonacci.

3.1 Fatorial

Começamos o código do fatorial carregando o valor 1 em \$s0 pela instrução li (load immediate), em seguida carregamos o valor 1 em \$s1 da mesma maneira, prosseguindo podemos ver que ocorre uma multiplicação pelo uso da instrução mul (multiplicação) entre os dois registradores \$s1 e \$s0 guardando assim o resultado em \$s1, portanto dando continuidade para a próxima instrução temos apenas uma soma imediata no registrador \$s0 com 1 e logo após finalizamos com uma instrução jump (pulo incondicional) que irá repetir o mesmo processo até que ocorra uma limitação no processo de calcular o fatorial de 6 ($6! = 720$) no qual ocorrerá um estouro de memória pois nosso banco de memória tem a capacidade de armazenar números de até 8bits.

Código detalhado em GDZ para a realização do Fatorial				
Endereço	Sintaxe	instrução		
		Opcode	Rt	rs
0	li \$s0 1	0111	00	01
1	li \$s1 1	0111	01	01
2	mul \$s1 \$0	0100	01	00
3	addi \$s0 1	0001	00	01
4	j 0010	1010	00	10

Código em binário para a realização do Fatorial	
01110001	li \$s0 1
01110101	li \$s1 1
01000100	mul \$s1 \$0
00010001	addi \$s0 1
10100010	j 0010

Tabela 4 - Código Fatorial para o processador GDZ/EXEMPLO.

3.1.1 Testes do Fatorial

Verificação dos resultados no relatório da simulação: Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

 


Figura 13 - Resultado na waveform.

3.2 Fibonacci

Na implementação do Fibonacci, observamos que a nossa arquitetura não suporta a operação move, portanto temos que salvar em memória uma constante zero que nos servirá somente para limpeza de registrador ao usarmos uma operação lw (load word), iniciamos dois registradores \$s0 e \$s1 com valores 0 e 1 respectivamente, prosseguindo para a próxima instrução iremos fazer uso do lw do endereço 00 no registrador \$s2, ou seja, reescrevemos o registrador \$s2 com o valor da constante 0 para então guardamos o valor de \$s1, agora com todos esses estados executados podemos dar continuidade a operação de soma entre \$s1 e \$s0 que de fato irá dar origem ao Fibonacci, após o valor resultante da soma ser devolvida ao registrador \$s1, temos que zerar o valor do registrador \$s0 para então reatribuirmos o antigo valor de \$s1 que está guardado no registrador \$s2 e finalizamos com uma instrução jump para o endereço 0011.

Código detalhado em GDZ para a realização do Fibonacci				
Endereço	Sintaxe	Instrução		
		Opcode	Rt	Rs
0	sw \$s0 00	0110	00	00
1	li \$s0 1	0111	00	01
2	li \$s1 1	0111	01	01
3	lw \$s2 00	0101	10	00
4	add \$s2 \$s1	0000	10	01
5	add \$s1 \$s0	0000	01	00
6	lw \$s0 00	0101	00	00
7	add \$s0 \$s2	0000	00	10
8	j 0011	1010	0011	

Código em binário para a realização do Fibonacci	
01100000	sw \$s0 00
01110001	li \$s0 1
01110101	li \$s1 1
01011000	lw \$s2 00
00001001	add \$s2 \$s1
00000100	add \$s1 \$s0
01010000	lw \$s0 00
00000010	add \$s0 \$s2
10100011	j 0011

Tabela 5 - Código Fibonacci para o processador GDZ/EXEMPLO.

3.2.1 Testes Fibonacci

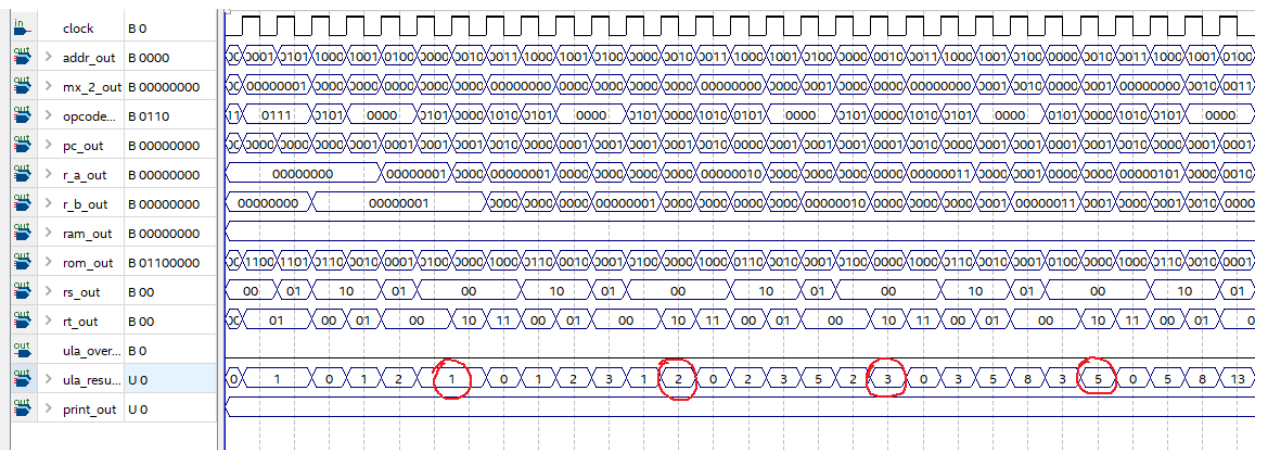


Figura 3 - Resultado na waveform.

4. Considerações finais

A realização desse processador (GDZ) nos esclareceu as mais diversas dúvidas sobre questões de implementação de um grande projeto, fases de pesquisa e trabalho em equipe, fatores importantes que farão a diferença como Cientistas da Computação, logicamente passamos por dificuldades em virtude de trabalharmos apenas com 8 bits nas instruções.

Porém, devido algumas decisões do projeto nosso processador não possui algumas operações extras como por exemplo o **move**, esse que conseguimos simular através de um **sw** e **lw**, outro fator limitante em nossa arquitetura são as operações de desvio condicionais e incondicionais, onde somente podemos saltar 15 endereços (de 0000 a 1111).

5. Referências Bibliográficas

PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 4ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2013, 736 p.